L.EIC013 — FÍSICA II — 2º ANO, 1º SEMESTRE

31 de janeiro de 2022


Nome: Daniela dos Santos Tomás

9.75


Turma: 2

Duração: duas horas. Pergunta 1: 5 valores. Perguntas 2 a 16: corretas, 1 valor, erradas, -0.25. Sem consulta e com uso de qualquer tipo de calculadora, mas sem ligação a redes. Use os valores das constantes no formulário em anexo.

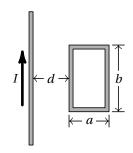1. A espira retangular na figura tem arestas a = 30 cm e b = 63 cm. No mesmo plano da espira encontra-se um fio condutor retilíneo e muito comprido, paralelo a uma das arestas de lado b e a uma distância d = 34 cm dela. Determine a expressão da f.e.m. induzida na espira, em função do tempo t, quando o fio retilíneo é percorrido por corrente com intensidade $I = 0.42 \sin(168 t)$ (unidades SI). Resolva o problema na folha de exame, explicando todos os passos. Nota: 1



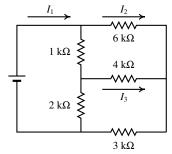Calcule a intensidade da corrente na resistência de $2 \text{ k}\Omega$.



- **A.** 8.4 mA
- C. 5.2 mA
- E. 3.4 mA


- **B.** 20.0 mA
- **D.** 11.4 mA

Sua resposta: D (+1)

- 3. Um condensador com dielétrico é carregado com uma pilha até ficar com diferença de potencial V_0 . A seguir, desliga-se a pilha e retira-se o dielétrico; como será a diferença de potencial no condensador após ter sido retirado o dielétrico?
 - **A.** Igual a V_0
 - B. Nula
 - C. Diminuirá exponencialmente
 - **D.** Menor que V_0
 - **E.** Maior que V_0

Sua resposta: A (-0.25)

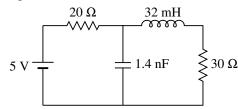4. Determine a carga acumulada no condensador quando o circuito atingir o estado estacionário.



- **A.** 10.5 nC
- C. 4.2 nC
- E. 3.5 nC

- **B.** 7.0 nC
- **D.** 2.8 nC

Sua resposta: B (-0.25)

- **2.** No circuito da figura, $I_1 = 16.6$ mA, $I_2 = 3.4$ mA e $I_3 = 1.8$ mA. **5.** O campo magnético numa região do espaço é $3 \hat{i} + 4 \hat{j} + 2 \hat{k}$ (unidades SI). Determine o módulo do binário magnético numa espira triangular, com vértices na origem e nos pontos (2.4, 0, 0) e (0, 6.1, 0) (unidades SI), percorrida por uma corrente de
 - **A.** 32.7 N⋅m
- C. 36.6 N·m
- E. 46.9 N·m

- **B.** 39.4 N⋅m
- **D.** 26.4 N·m

Sua resposta: C (+1)

- 6. A expressão do campo elétrico numa região do espaço é $\vec{E} = 21 \, x^2 \, \hat{\imath}$ (unidades SI). Calcule a diferença de potencial V(2) - V(1) entre os pontos x = 2 m e x = 1 m, sobre o eixo dos
 - **A.** -49 V
- **C.** -63 V
- E. -84 V

- **B.** -21 V
- **D.** -42 V

Sua resposta: A (+1)

- 7. Duas resistências de 12.0 k Ω e 60.0 k Ω suportam cada uma potência máxima de 0.5 W sem se queimar. Determine a potência máxima que suporta o sistema dessas duas resistências ligadas em série.
 - A. 0.7 W
- C. 0.9 W
- E. 0.6 W

- **B.** 0.8 W
- **D.** 1.0 W

Sua resposta: E (+1)

- 8. Um indutor de 1.2 H e uma resistência de 2.0 k Ω ligam-se em série a uma fonte ideal com f.e.m. de 6 V. Calcule a diferença de potencial no indutor no instante final (após a fonte ter estado ligada muito tempo).
 - **A.** 3.0 V
- C. 6 V
- E. 5.0 V

- **B.** 7.2 V
- D. 0

Sua resposta: C (-0.25)

9. Três cargas pontuais estão fixas no eixo do *x*, a primeira carga, de 32 nC, encontra-se em x = 0, a segunda, de 8 nC está em x = 6 m, e a terceira carga, com valor desconhecido q, está em x = 3. Determine o valor de q, sabendo que o campo elétrico em x = 8 m tem módulo 17.1 N/C, e aponta no sentido positivo do eixo dos x.

A. -5 nC

C. 20 nC


E. 10 nC

B. -15 nC

D. 25 nC

Sua resposta: B (+1)

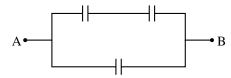10. Os três condensadores no circuito têm todos a mesma capacidade *C*. Determine a capacidade equivalente entre A e B.



A. 3*C*/2

C. C/2

E. C/3

B. 3*C*

D. 2*C*/3

Sua resposta: A (+1)

11. Um motor elétrico, alimentado por uma fonte com força eletromotriz de 230 V, é usado para realizar um trabalho de 5.34 kJ cada 2 segundos. Admitindo que a energia elétrica é transformada a 100% em energia mecânica, a corrente necessária será:

A. 17.41 A

C. 11.61 A

E. 46.43 A

B. 25.54 A

D. 38.31 A

Sua resposta: C (+1)

12. O campo elétrico numa região do espaço é $2 \hat{\imath} + 3 \hat{\jmath} + 5 \hat{k}$ (unidades SI). Determine o valor do fluxo elétrico através do triângulo com vértices na origem e nos pontos (2.4, 0, 0) e (0, 4.3, 0), em unidades SI.

A. 51.6

C. 25.8

E. 18.58

B. 10.32

D. 20.64

Sua resposta: E (-0.25)

- 13. Qual das seguintes afirmações é verdadeira?
 - **A.** Dentro de um condutor isolado o campo elétrico é sempre nulo.
 - **B.** Se a carga total num condutor isolado for nula, não haverá carga em nenhuma parte da sua superfície
 - C. O campo elétrico dentro de uma esfera oca é sempre nulo.
 - D. O campo elétrico na superfície de um condutor isolado é nulo.
 - **E.** Numa região do espaço, se não existir carga o campo elétrico será nulo.

Sua resposta: A (+1)

14. O valor da constante de Coulomb, k, em unidades $\text{mN}\cdot\text{km}^2/\text{mC}^2$

é aproximadamente:

A. 9

C. 9000


E. 0.009

B. 90

D. 0.09

Sua resposta: C (-0.25)

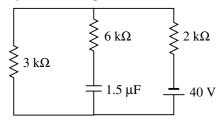15. No circuito seguinte, determine a intensidade da corrente na resistência de $2~k\Omega$, no instante em que a carga no condensador é de $72~\mu C$, com sinal positivo na armadura de cima.



A. 14 mA

C. 5 mA


E. 11 mA

B. 10 mA

D. 8 mA

Sua resposta: A (+1)

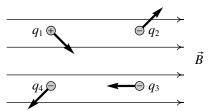16. A figura mostra as linhas de um campo magnético uniforme, no plano da folha, e quatro cargas pontuais com velocidades no mesmo plano, nos sentidos indicados na figura. Sobre quais das cargas atua força magnética no sentido para fora da folha? (q_1 é positiva e as outras 3 negativas.)



A. $q_1 e q_2$

D. Unicamente q_4

B. $q_1 e q_4$

E. q_2 , q_3 e q_4

C. Unicamente q_1

Sua resposta: A (+1)